

2. Elektrický proud, vedení proudu

2.1 Pevné látky

2.1.1 Uvnitř homogenního isotropního tělesa s vodivostí σ necht' v okamžiku $t = 0$ existuje volný náboj o hustotě ρ_0 . Jak se bude tento náboj měnit a čím? Odhadněte konkrétní hodnoty pro měď $\sigma = 0,6 \cdot 10^8 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$, polovodič o vodivosti $\sigma = 100 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$ a izolant - sklo o vodivosti $\sigma = 10^{-12} \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$. Relativní permitivitu položte řádově rovnu jedné.

2.1.2 Vypočtete pohyblivost nositelů náboje v mědi, za předpokladu, že na každý atom připadá jeden vodivostní elektron. Atomová hmotnost mědi $A = 63,6$, její hustota $\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$, měrný odpor $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$. Avogadrovo číslo $N = 6,023 \cdot 10^{23}$, náboj elektronu $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2.1.3 Vypočtete pohyblivost nositelů náboje v germaniu s příměsí arsenu o koncentraci $n = 1,5 \cdot 10^{15} \text{ donorů/cm}^3$. Měrná vodivost $\sigma = 1 \Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$.

2.1.4 Předpokládejte, že z materiálů v minulých dvou příkladech jsou zhotoveny válečky o průřezu $q = 0,1 \text{ cm}^2$ a délce $l = 1 \text{ cm}$ a jsou zapojeny do obvodu elektrického proudu. Proud volíme tak, aby Jouleovy ztráty na válečku byly $P = 10 \text{ W}$, přičemž vhodným způsobem zabráníme ohřívání válečku. Vypočtete rychlost uspořádaného pohybu nositelů náboje v obou případech.

2.1.5 Na jakou teplotu t se za běhu ohřálo měděné vinutí motoru, mělo-li při zapnutí při pokojové teplotě $t = 20^\circ \text{C}$ odpor $R_0 = 5,4 \Omega$ a po vypnutí motoru odpor $R = 6,4 \Omega$? Teplotní koeficient odporu mědi $\alpha = 4,3 \cdot 10^{-3} \text{ deg}^{-1}$.

2.1.6 Za jak dlouho ohřeje ponorný vaříč 2 litry vody 20°C teplé na 90°C ? Vaříč je připojen na síť $U = 220 \text{ V}$, jeho odpor je $R = 100 \Omega$. Účinnost je 75 %.

2.1.7 Spirálou elektrického kalorimetru protékal proud 3 A při napětí $6,5 \text{ V}$ po dobu 285 s . Přitom se 150 g anilinu v kalorimetru ohřálo z $t_1 = 21^\circ \text{C}$ na $t_2 = 35^\circ \text{C}$. Tepelná kapacita kalorimetru je 20 cal/deg . Vypočtete specifické teplo anilinu.

2.1.8 Podklad přímo žhavené katody elektronky tvoří kovový pásek síly $b = 0,1 \text{ mm}$ široký $a = 0,3 \text{ mm}$ o délce $l = 16 \text{ cm}$. Při provozu je žhaven proudem $I = 1 \text{ A}$ při napětí $U = 4 \text{ V}$ na teplotu $t = 900^\circ \text{C}$. Při proudu $I' = 10 \text{ mA}$, jímž se pásek zanedbatelně neohřívá, je napětí na něm $U' = 9 \text{ mV}$. Vypočtete

- a/ specifický odpor materiálu pásku ρ_0 při pokojové teplotě $t_0 = 20^\circ \text{C}$
- b/ Specifický odpor materiálu ρ_t při pracovní teplotě
- c/ Průměrný teplotní součinitel odporu α v oblasti teplot t_0, t

2.1.9 Variátor /železný drátek ve vodíkové atmosféře/ má při pokojové teplotě $t_0 = 20^\circ\text{C}$ odpor $R_0 = 4,2 \Omega$. Výkonem P se drátek ohřeje o teplotní rozdíl $t - t_0$ úměrný P ; $t - t_0 = gP$, kde $g = 9 \text{ deg/W}$. Odpor vlákna přitom roste přibližně lineárně s teplotou, teplotní koeficient odporu je $8 \cdot 10^{-3} \text{ deg}^{-1}$. Jaká je voltampérová charakteristika variátoru? Načrtněte její graf! Vypočtete nejnižší hodnotu proudu, který může /za daných zjednodušujících předpokladů/ variátorem procházet!

2.1.10 Z tenké desky o síle t z materiálu o měrné vodivosti σ je vyříznuto mezikruží o vnitřním poloměru r_1 a vnějším r_2 . Stanovte odpor mezikruží, slouží-li jako přívody proudu obě kružnice, kterými je omezeno.

2.1.11 Jaký odpor má homogenní rovinná deska o tloušťce t a měrné vodivosti σ , tvoří-li přívody proudu kruhové dobře vodivé elektrody o stejném poloměru R , přitíštěné k desce se vzdáleností středů $2b$. Vzdálenost elektrod od okraje desky je podstatně větší než jejich poloměr, naopak $t \ll R$.

Návod. Ukažte nejprve, že rovinná elektrostatická úloha se dvěma rovnoběžnými nabitými přímkovými vodiči s lineární hustotou náboje $+\eta$ a $-\eta$ dává válcové ekvipotenciální plochy.

2.1.12 Z materiálu o vodivosti σ je vyrobena slabá destička tloušťky t s jedním rovným okrajem. Její rozměry nechť jsou dostatečně velké, aby jí bylo možno pokládat za nekonečnou polorovinu. Na rovném okraji jsou za sebou umístěny v bodech ABCD čtyři bodové kontakty. Přivádíme-li kontakty A,B do destičky proud I_{AB} /přívod v bodě A/, naměříme mezi body D,C napětí U_{DC} . Vypočtete podíl $P_{AB}^{DC} = \frac{U_{DC}}{I_{AB}}$! Totéž proveďte při zaměněných kontaktech B,D, dostanete podíl P_{AD}^{BC} . Ukažte, že platí rovnice

$$e^{-\pi \sigma t} P_{AB}^{DC} + e^{-\pi \sigma t} P_{AD}^{BC} = 1$$


Poznámka. Dá se ukázat, že uvedená rovnice platí i pro rovinnou homogenní destičku, omezenou libovolnou souvislou uzavřenou čarou, je-li na obvodě opatřena v bodech A,B,C,D kontakty. Změříme-li oba poměry P , lze vypočíst vodivost σ jako kořen této transcendentní rovnice pro σ .

2.1.13 Tepelným měřicím přístrojem - ampérmetrem protéká pulsující proud, jehož časová závislost $i(t)$ je na obr. 2.1 /viz na následující straně/.

a/ obdélníkové pulsy výšky 1 A dlouhé 5 ms se opakují po 15 ms

b/ $i(t) = I_{\max} \cdot |\sin 50 \pi t|$, kde $I_{\max} = 1 \text{ A}$.

Jaký proud ukáže přístroj?

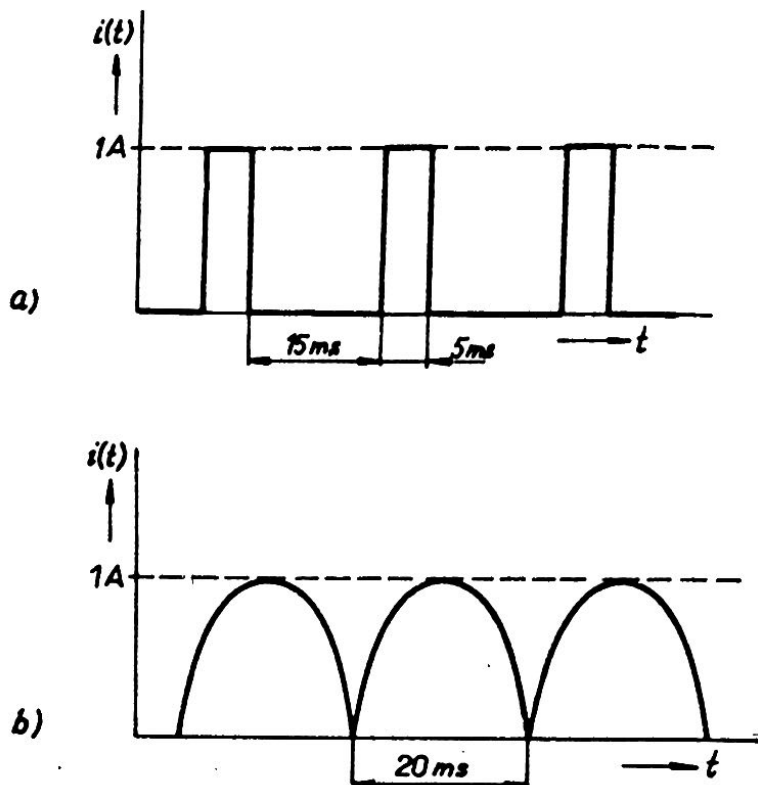

Obr.2.1.

2.1.14 Označme $(A/B)_0^t$ termoelektrickou sílu kovu A vzhledem ke kovu B při teplotě spojů 0°C , $t^\circ\text{C}$. Lze ji vyjádřit

$$(A/B)_0^t = \alpha t + \frac{\beta}{2} t^2$$

Jsou dány konstanty α , β , bereme-li za referenční kov B olovo a za kov A

železo: $\alpha_{Fe} = 17,15 \text{ V/deg}$,

$\beta_{Fe} = -0,048 \text{ V/deg}^2$

měď: $\alpha_{Cu} = 1,34 \text{ V/deg}$

$\beta_{Cu} = 0,009 \text{ V/deg}^2$

a konstantan: $\alpha_{kt} = -37,10 \text{ V/deg}$

$\beta_{kt} = -0,069 \text{ V/deg}^2$

Vypočtete: a/ ems thermočlánku Fe/Cu a $Cu/\text{konstantan}$, jsou-li teploty spojů 0°C , 100°C

b/ neutrální a inverzní teplotu pro tyto thermočlánky.

2.2 Kapaliny

2.2.1 Při elektrolytické rafinaci mědi je proudová hustota na povrchu katody $i = 200 \text{ A/m}^2$; napětí mezi elektrodami je $U = 0,3 \text{ V}$. Výtěžek činí 95% teoretické hodnoty. Vypočtete

1. Dobu, potřebnou k vyloučení vrstvy mědi na katodě, tlusté 5 mm,

2. energii, spotřebovanou k rafinaci 1t mědi.

Atomová hmotnost mědi 63,6, měrná hmotnost $s = 8,9 \text{ g/cm}^3$.

2. Elektrický proud, vedení proudu

2.1 Pevné látky

2.1.1 Dle rovnice kontinuity je $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{i}$. Ale $\vec{i} = \sigma \vec{E}$, tedy $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sigma \operatorname{div} \vec{E} = -\frac{\sigma}{\epsilon} \rho$. Hustota ρ tedy ubývá s časem exponenciálně $\rho = \exp(-t/\tau)$ kde časová konstanta $\tau = \frac{\epsilon}{\sigma}$. Pro měď vychází řádově 10^{-19} s , pro polovodič 10^{-13} s a pro sklo 10 s .

2.1.2 Koncentrace atomů, a tedy i vodivostních elektronů $n = \frac{hN}{A} = 8,43 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$; pohyblivost tedy $\mu = \frac{\sigma}{n e} = \frac{A}{\rho h N e} = 4,36 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1} \text{ V}^{-1}$

2.1.3 $\mu = \frac{\sigma}{n e} = 0,417 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1} \text{ V}^{-1}$

2.1.4 Odpor válečku $R = \frac{\rho l}{S} = \frac{l}{\frac{S}{\rho}}$, tedy napětí na něm $U = \sqrt{RP}$ a intenzita pole $E = \frac{U}{l} = \left(\frac{P}{\frac{S}{\rho} l} \right)^{\frac{1}{2}}$.
Střední rychlost $v = \mu E = \mu \left(\frac{P}{\frac{S}{\rho} l} \right)^{\frac{1}{2}} = 5,7 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$ v mědi, 417 m/s v germaniu.

2.1.5 Ze vztahu $R = R_0(1 + \alpha \Delta t)$ plyne $\Delta t = t - t_0 = \frac{R/R_0 - 1}{\alpha} = 43^\circ$, tedy $t = 63^\circ \text{C}$.


2.1.6 Příkon $P = \frac{U^2}{R} = 484 \text{ W}$, dodávané teplo $363 \text{ J/s} = 87 \text{ cal/s}$.
Tedy doba pro dodání potřebných $70,2 \cdot 10^3 \text{ cal}$ je 1614 s , tj. asi 27 minut.

2.1.7 Dodané teplo $19,5 \text{ W} \cdot 285 \text{ s} = 5,56 \cdot 10^3 \text{ J} = 1,33 \cdot 10^3 \text{ cal}$. Na ohřátí kalorimetru je třeba $0,28 \cdot 10^3 \text{ cal}$. Měrné teplo anilinu je $0,5 \text{ cal g}^{-1} \text{ deg}^{-1}$.

2.1.8 $\rho_0 = \frac{U'}{I'} \frac{a \cdot b}{l} = 1,35 \cdot 10^{-7} \Omega \text{ m}$, $\rho_t = 5,5 \cdot 10^{-7} \Omega \text{ m}$,
 $\alpha = \frac{\rho_t - \rho_0}{\rho_0(t - t_0)} = 3,5 \cdot 10^{-3} \text{ deg}^{-1}$

2.1.9 Charakteristika $\frac{U}{I} = R_0(1 + \alpha \rho U \cdot I)$, tj. $U = \frac{R_0 I}{1 - \alpha \rho R_0 I^2}$;
v bezrozměrných proměnných $y = I \sqrt{\alpha \rho R_0}$, $x = U \sqrt{\frac{\alpha \rho}{R_0}}$ zní vztah
 $x = \frac{y}{1 - y^2}$ viz obr.2.3 na následující straně.

Mezní hodnota proudu je pro $y = 1$ rovna $I = \frac{1}{\sqrt{\alpha \rho R_0}} = 1,82 \text{ A}$.

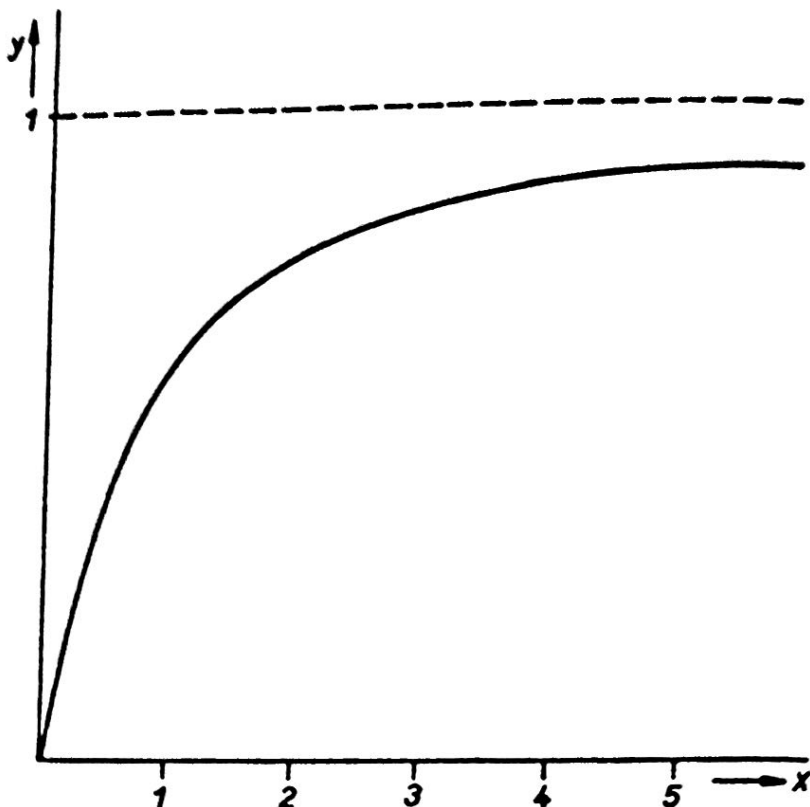

Obr.2.3

Poznámka. Ve skutečnosti ovšem pro vyšší napětí začne proud růst opět rychleji. Naše zjednodušené předpoklady /úměrnost mezi teplotním rostkem změnou odporu a příkonem/ totiž neplatí pro širší teplotní obor.

2.1.10 Rovinný problém $\nabla \vec{i} = \sigma \nabla \vec{E} = \sigma \Delta \varphi = 0$ / \vec{i} hustota proudu, \vec{E} intenzita, φ potenciál el.pole/ má okrajové podmínky stejné jako rovinná úloha - válcový kondenzátor v elektrostati. Na základě analogie obou problémů lze převzít elektrostatické řešení $\varphi = -k \ln r$, k - konstanta. Celkový proud $I = 2\pi r \cdot t \cdot \sigma \frac{k}{r} = 2\pi \sigma t k$, napětí $U = k \ln \frac{r_2}{r_1}$. Tedy odpor $R = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi \sigma t}$

2.1.11 V rovině τ , kolmé k oběma vodičům, zavedeme souřadnou soustavu x, y , tak, aby vodiče protínaly rovinu τ v bodech $(\pm l, 0)$. Rovina pak protíná ekvipotenciálu

$$\varphi = - \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{(x-l)^2 + y^2}{(x+l)^2 + y^2} = C$$

/ φ - potenciál v bodě (x, y) ; C - konstanta/ v kružnici o středu $(l \operatorname{cosh} \frac{2\pi\epsilon_0 C}{\eta}, 0)$ a poloměru $\frac{l}{|\sinh(2\pi\epsilon_0 C \eta^{-1})|}$. Dvě z ekvipotenciál se ztotožní s našimi elektrodami, položíme-li $l \operatorname{cosh} \frac{2\pi\epsilon_0 C}{\eta} = \pm b$, $\frac{l}{|\sinh(2\pi\epsilon_0 C \eta^{-1})|} = R$, tj. $\pm \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \operatorname{arg} \cosh \frac{b}{R}$, $l = \sqrt{b^2 - R^2}$

Na základě analogie tak dostaneme též pole stacionárního proudu; celkový proud je σ - násobek toku \vec{E} , tj. $\frac{\sigma t \eta}{\epsilon_0}$, napětí mezi elektrodami

$$U = \frac{\eta}{\pi \epsilon_0} \operatorname{arccosh} \frac{b}{R}. \text{ Tedy odpor } r = \frac{\operatorname{arccosh} \frac{b}{R}}{\pi \sigma t}$$

2.1.12 Elektrické pole je opět analogické elektrostatickému poli, které by vytvářely dva přímkové nabitě vodiče s lineární hustotou $+\eta$ a $-\eta$, procházející body A a B kolmo k rovině destičky. Potenciál v této rovině v bodě X je $\varphi(X) = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\overline{AX}}{\overline{BX}}$ (\overline{AX} je vzdálenost bodů A , X a pod.) Pokládáme-li φ za potenciál stacionárního proudu, vytékal by z bodu A do celé roviny proud $\frac{\sigma t \eta}{\epsilon_0}$; proud destičkou je tedy $I_{AB} = \frac{\sigma t \eta}{2\epsilon_0}$. Napětí $U_{DC} = -\frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} \cdot \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} \right)$, tedy $P_{AB}^{DC} = -\frac{1}{\pi \sigma t} \ln \left(\frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} \cdot \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} \right)$. Podobně $P_{AD}^{BC} = -\frac{1}{\pi \sigma t} \ln \left(\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} \cdot \frac{\overline{CD}}{\overline{AC}} \right)$. Mezi dvojpoměry však platí, jak lze snadno ukázat, vztah $\frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} \cdot \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} + \frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} \cdot \frac{\overline{CD}}{\overline{AC}} = 1$, který dává hned uvedenou rovnici.

2.1.13 Přístroj ukáže hodnotu I_{ef} , je-li Jouleova ztráta výkonu P v měrném elementu /ohříváném drátku/ o odporu R rovna $P = R I_{ef}^2$.

V našem případě je však ztrátová energie za jednotku času

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T [R i^2(t)] dt, \text{ kde } T \text{ je perioda průběhu. Údaj přístroje je}$$

$$\text{tedy } I_{ef} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} - \text{efektivní či střední kvadratická hodnota proudu.}$$

$$\text{Vyjde a/ } I_{ef} = 0,5 \text{ A}$$

$$\text{b/ } I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = 0,707 \text{ A}$$

2.1.14 a/ $(Fe/Cu)_0^t = \alpha_1 t + \frac{\beta_1}{2} t^2$, kde $\alpha_1 = \alpha_{Fe} - \alpha_{Cu} = 15,81 \mu V/deg$, $\beta_1 = -0,057 \mu V/deg^2$. Výsledek $1,296 mV$; podobně pro druhý thermočlánek $4,234 mV$.

b/ Neutrální teplota t_n při níž $\frac{d}{dt} (A/B)_0^t = 0$ je $t_n = -\frac{\alpha}{\beta} = 277^\circ C$.

Inverzní teplota t_i při níž $(A/B)_0^t = 0$ je $t_i = -\frac{2\alpha}{\beta} = 555^\circ C$

Pro druhý thermočlánek vyjde $t_n = -493^\circ C$, $t_i = -986^\circ C$, tedy hodnoty, které nelze realizovat.

5. Řešení elektrických obvodů a sítí


5.1 Lineární stejnosměrné obvody

5.1.1 Elektromagnet s indukčností 12 H a ohmickým odporem $r = 25\ \Omega$ je napájen ze zdroje stejnosměrného napětí 100 V . Jaké napětí je na odporu $1\text{ k}\Omega$ paralelně připojeném ke svorkám cívky elektromagnetu $0,01$ a po odpojení zdroje?


5.1.2 Určete průběh napětí mezi body A a B /obr.5.1/ při zapnutí a vypnutí klíče.

5.1.3 Cívka relé s ohmickým odporem R a indukčností L je připojena ke zdroji stejnosměrného napětí U . Udejte, za jakou dobu od okamžiku připojení zdroje dosáhne proud cívkou hodnoty I_Z , při které relé spíná. (Předpokládáme ovšem $I_Z < U/R$.)

5.1.4 Určete odpor mezi body A a B pravidelného šestiúhelníka s úhlopříčkami podle obr.5.2. Odpor každého úseku mezi dvěma uzly je \underline{r} .

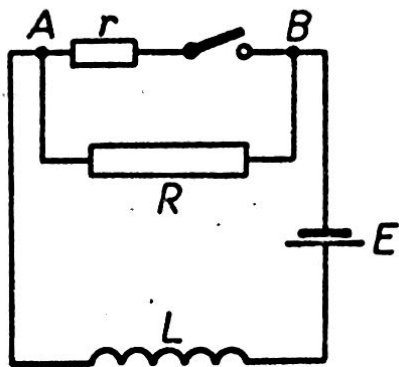

Obr.5.1

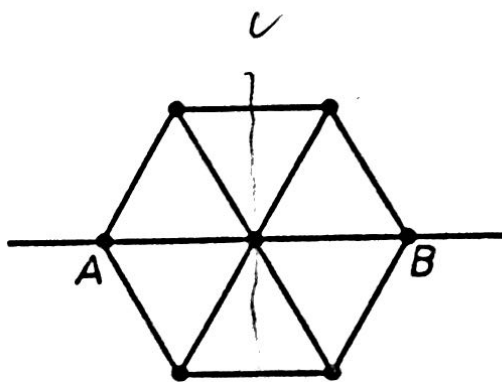


Obr.5.2


5.1.5 Síť se skládá z devíti vodičů, které tvoří šestiúhelník s úhlopříčkami podle obr.5.3. Odpor každého vodiče mezi dvěma uzly je \underline{r} . Určete odpor sítě mezi body A a B.

5.1.6 Určete odpor mezi dvěma vrcholy pravidelného čtyřstěnu, jehož hrany tvoří odpory \underline{r} .


5.1.7 Stejně dlouhé kousky drátu o odporu \underline{r} jsou navzájem propojeny tak, že tvoří hrany krychle. Určete odpor mezi různými dvojicemi vrcholů.

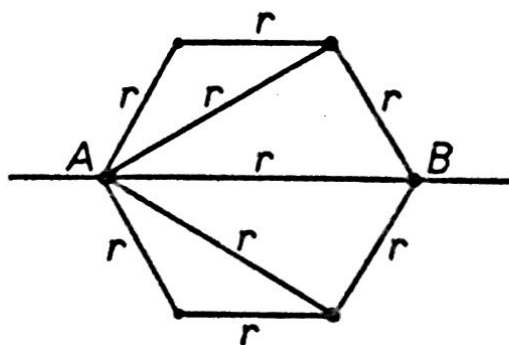

Obr.5.3

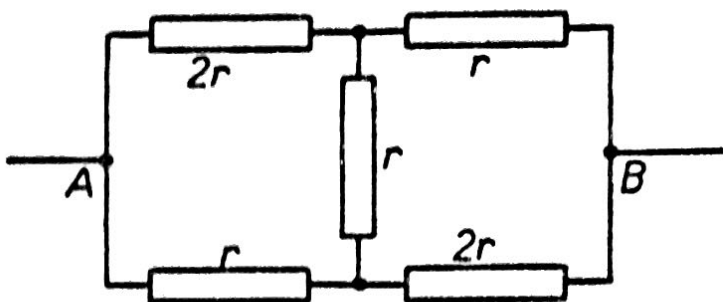

Obr. 5.4

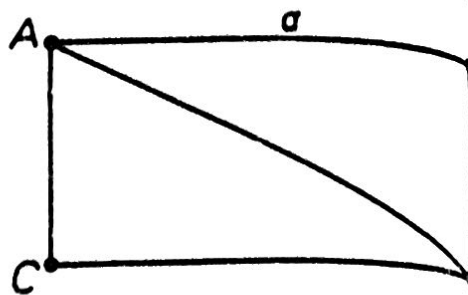

Obr. 5.5

5.1.8 Určete odpor sítě podle obr. 5.4 mezi body A a B. Hodnoty odporů jsou označeny v obrázku.

5.1.9 Určete odpor drátěného obdélníku s úhlopříčkou /obr. 5.5/ o stranách b , zhotoveného z homogenního drátu jednotkového průřezu o měrném odporu ρ pro případ, že

$$R = \rho \frac{L}{S} = 1$$

a/ útvar je připojen k síti v bodech A, B,

b/ útvar je připojen k síti v bodech C, D.

5.1.10 Miliampérmetr se stupnicí do 15 mA má vnitřní odpor 5Ω . V kombinaci s jakým odporem a jak je přístroj třeba zapojit, aby bylo možné měřit

a/ proudy do 0,15 A ?


b/ napětí do 150 V ?

5.1.11 Ke galvanometru s vnitřním odporem 290Ω je připojen bočník, který desetkrát snižuje citlivost galvanometru. Jaký sériový odpor je třeba připojit, aby celkový odpor zapojení byl roven odporu galvanometru?

0,1

5.1.12 Ampérmetr s vnitřním odporem $0,16 \Omega$ je opatřen bočníkem $0,04 \Omega$. Ručička přístroje ukazuje 6 A. Jaký proud protéká vedením?


6 : 3

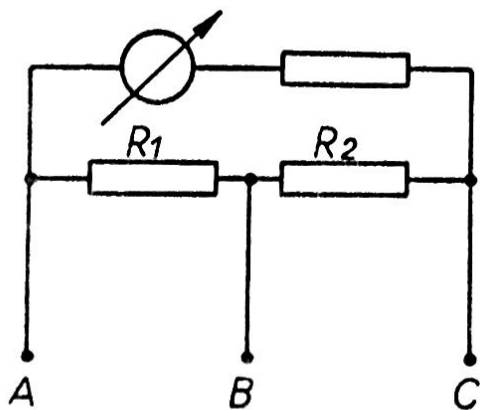

Obr. 5.6


5.1.13 K cívce ampérmetru jsou připojeny bočníky R_1 a R_2 podle obr. 5.6. Při použití svorek A, B je citlivost přístroje 0,1 A/dílek. Při použití svorek A, C je citlivost 0,02 A/dílek. Jaká je citlivost přístroje s svorkami B, C ?

5.1.14 Navrhněte konstrukci kruhového potenciometru/ bočníku k miliampérmetru s rozsahem 1,2 mA resp. 54 mV tak, aby vznikl ampérmetr se šesti rozsahy: 6; 1,5; 0,6; 0,15; 0,03; 0,012 A /obr. 5.7 viz na následující stránce

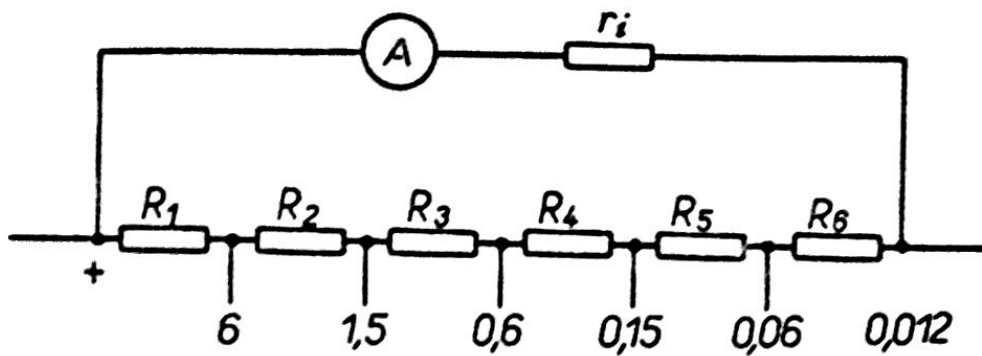


Obr.5.7

5.1.15 Máme k dispozici balistický galvanometr s dobou kyvu 20 s, vnitřním odporem 300Ω , největším kritickým odporem 1600Ω a balistickou konstantou $C_b = 3 \cdot 10^{-9} \text{ C/mm/m}$. Navrhněte bočník podle obr.5.8 tak, aby bylo zachováno kritické tlumení galvanometru a citlivost klesla šestkrát. Kromě toho zvolte odpory tak, aby měřený systém byl zatížen stále stejným odporem. Odpor R_3 volte 500Ω . Jaká bude po úpravě proudová citlivost galvanometru?

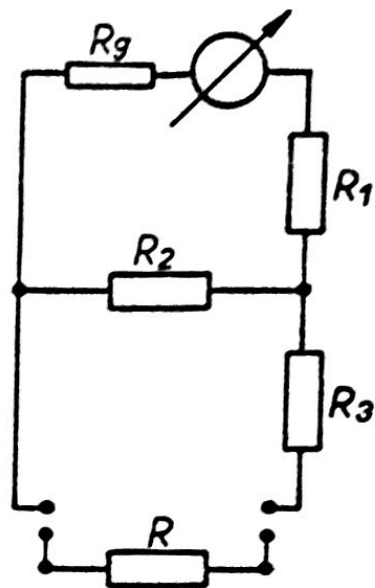


Obr.5.8

5.1.16 Jaký je vnitřní odpor galvanického článku, e-li odpor R nastaven tak, aby výchylka galvanometru byla stejná při přepojení kontaktu z bodu do bodu C, obr.5.9. Vnitřní odpor galvanometru je r_g .

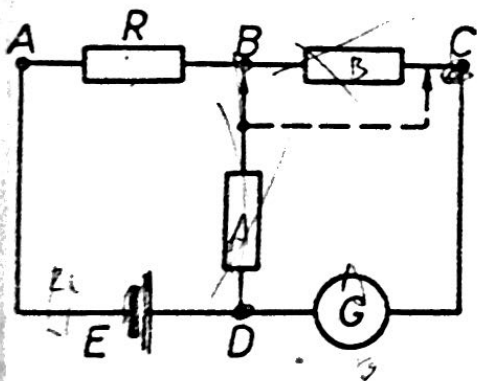

Obr.5.9

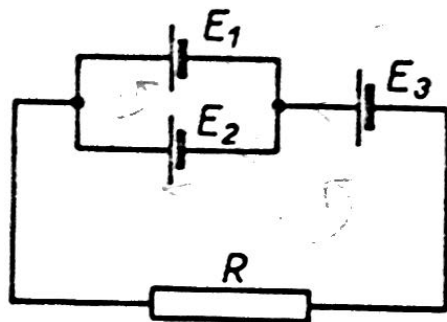

Obr.5.10

5.1.17 Tři galvanické články o napětích E_1 , E_2 , E_3 se stejnými vnitřními odpory r jsou spojeny podle obr. 5.10 s odporem R . Určete proudy tekoucí galvanickými články.

5.1.18 Dva galvanické články o napětích E_1 a E_2 s vnitřními odpory r_1 a r_2 jsou zapojeny paralelně a napájejí síť o celkovém odporu R proudem I . Stanovte proudy I_1 a I_2 tekoucí články a proud I jako funkci E_1 , E_2 , r_1 .

r_1, R . Určete vnitřní odpor r a napětí E elementu ekvivalentního dané baterii. Vyšetřete speciální případy $E_1 = E_2$ a $r_1 = r_2$.


5.1.19 Baterie o elektromotorickém napětí 6V a nulovém vnitřním odporu je uzavřena přes dva odpory $5\text{ k}\Omega$ spojené za sebou.

a/ Jaký je údaj voltmetru o vnitřním odporu $10^5\Omega$ připojeného ke svorkám jednoho z odporů?

b/ Co ukáže voltmetr s vnitřním odporem $10^4\Omega$?

5.1.20 Baterie 400 galvanických článků, každý o napětí 2 V a vnitřním odporu $0,1\Omega$, napájí vnější odpor 10Ω . Sestavte baterii z takového počtu n_1 paralelních skupin n_2 seriově zapojených článků tak, aby odporem protékal maximální proud.

5.1.21 Stejnosměrný zdroj o napětí 12 V a vnitřním odporu $0,2\Omega$ nabíjí baterii o elektromotorickém napětí 10 V a vnitřním odporu $0,6\Omega$. K baterii je paralelně připojena žárovka 12 V/35 W. Spočítejte proud baterií s žárovkou.

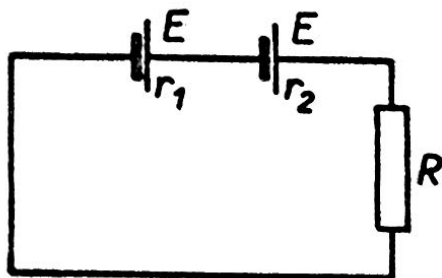

Obr.5.11

5.1.22 Odpor R na obr.5.11 je napájen ze dvou zdrojů o stejném elektromotorickém napětí E a vnitřních odporech r_1 a r_2 .

a/ Nalezněte hodnoty napětí na svorkách každého zdroje.


b/ Jaká musí být relace mezi hodnotami odporů r_1, r_2 a R , aby napětí na svorkách zdroje s vnitřním odporem r_1 bylo nulové?

5.1.23 Mějme dva identické galvanické články o napětí 2 V a vnitřním odporu $0,3\Omega$. Jak je třeba zapojit tyto články (paralelně či do serie), abychom získali maximální proud zátěží

a/ $0,2\Omega$.

b/ 16Ω .

5.1.24 Jaké je napětí na svorkách paralelně zapojených galvanických článků, jsou-li jejich elektromotorická napětí $E_1 = 1,4\text{ V}$, $E_2 = 1,2\text{ V}$ a vnitřní odpory $r_1 = 0,6\Omega$, $r_2 = 0,4\Omega$?

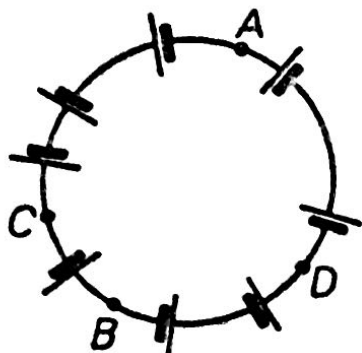

Obr.5.12

5.1.25 Několik galvanických článků je zapojeno podle obr.5.12 pomocí vodičů zanedbatelného odporu.

a/ Jaký je potenciální rozdíl mezi dvěma libovolnými spojovacími vodiči v síti (např. A a B, nebo B a C atd.), jsou-li všechny články stejné?

b/ Jaký bude tento potenciální rozdíl, jestliže

jsou elektromotorická napětí článků různá a jejich vnitřní odpory jsou úměrné těmto napětím?


5.1.26 Za jakých podmínek je proud dodávaný do zátěže R dvěma bateriemi spojenými za sebou menší než proud dodávaný jednou z nich? Elektromotorická napětí baterií jsou E a E' , vnitřní odpory r a r' .

5.1.27 Dva obvody mají společný odpor R - viz obr.5.13. Za předpokladu, že baterie jsou zapojeny proti sobě stanovte:


a/ Proud tekoucí odporem R .

b/ Podmínky za kterých neprotéká proud druhou baterií.

5.1.28 Vyberte odpor R v obr. 5.14 tak, aby při zapnutí klíči K_1 a vypnutí K_2 byla výchylka ampérmetru stejná jako při zapnutí K_2 a vypnutí K_1 . Vnitřní odpor zdroje a ampérmetru zanedbejte.

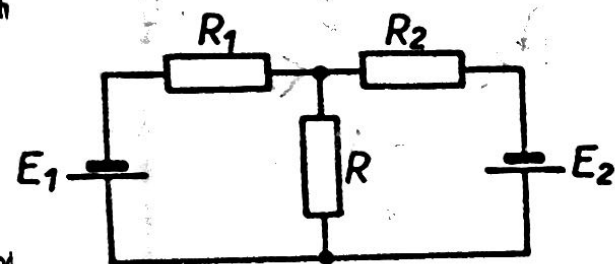

Obr.5.13

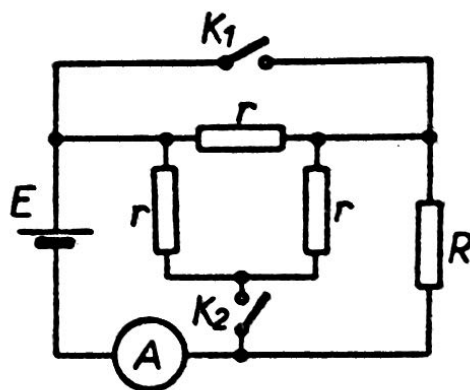

Obr.5.14


5.1.29 V zapojení na obr.5.15 jsou hodnoty odporů vybrány tak, že baterií E_1 neprotéká proud. Při zanedbání vnitřních odporů zdrojů zjistěte:

a/ Jaké napětí je na svorkách odporu R_2 ?


b/ Jaký proud protéká odporem R_3 ?

c/ Jaké hodnoty mají odpory R_1 , R_2 a R_4 ?


5.1.30 Galvanické články na obr.5.16 mají stejná elektromotorická napětí E . Pro vnitřní odpory článků platí $r_1 = r$, $r_2 = 2r$. Nalezněte hodnotu odporu R tak, aby článkem E_1 tekla proud $I_1 = E/2r$.

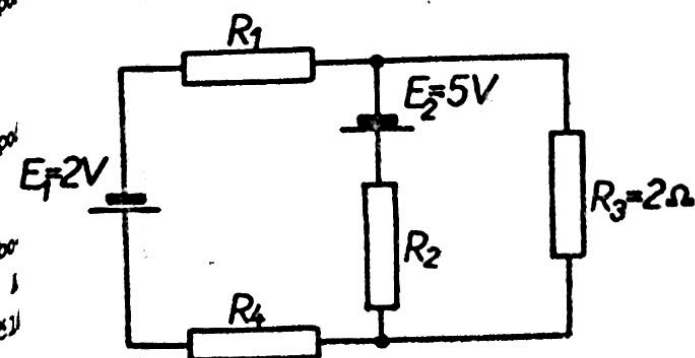


Obr.5.15

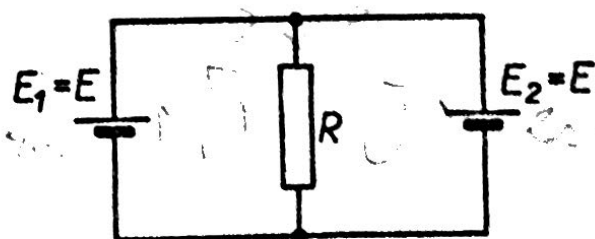

Obr.5.16

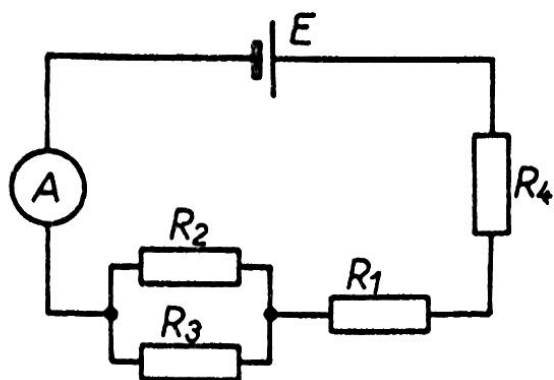

Obr.5.17

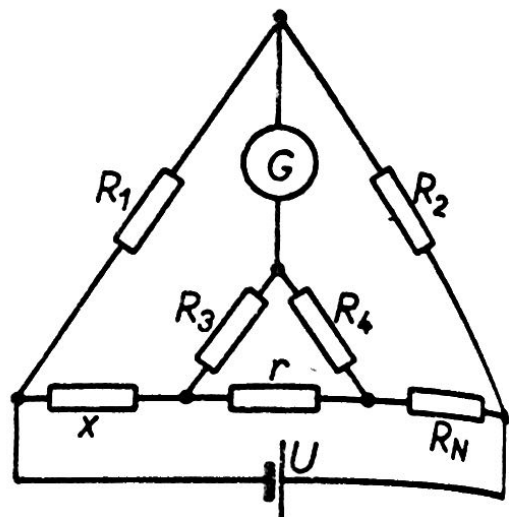

Obr.5.18

✓5.1.31 Zapojení podle obr.5.17 má tyto parametry: $E = 120 \text{ V}$, $R_3 = 20 \Omega$, $R_4 = 25 \Omega$, spád napětí na odporu R_1 je 40 V . Ampérmetr ukazuje proud 2 A . Určete hodnotu odporu R_2 . Vnitřní odpor zdroje a ampérmetru zanedbejte.

5.1.32 Mějme síť ve tvaru obdélníka o stranách $3a$ a $2a$ s plochou rozdělenou na šest čtverců o straně a . Síť je vytvořena z homogenního drátu jednotkové divosti s dokonalými spoji v uzlech. Určete odpor sítě mezi protějšími vrcholy obdélníka.

5.1.33 Udejte podmínku rovnováhy na Thomsonově dvojmostu /obr.5.18/


a/ v obecném případě

b/ v případě, že r je velmi malé


c/ v případě, že platí $R_1 = NR_3$, $R_2 = NR_4$.

5.1.34 Na obr. 5.19 je znázorněno schéma potenciometru, kterým se mění napětí na zátěži r . Předpokládejte, že napětí zdroje je U a že potenciometr je zhotoven z homogenního vodiče délky l o celkovém odporu R_l . Určete U_r jako funkci vzdálenosti jezdce od jednoho konce potenciometru x . Vyšetřete speciální případ $r \gg R$.

5.1.35 Nakreslete závislost proudu odporem R_1 na hodnotě odporu r . Hodnoty E , R_1 , R_2 považujte za známé /obr.5.20/.

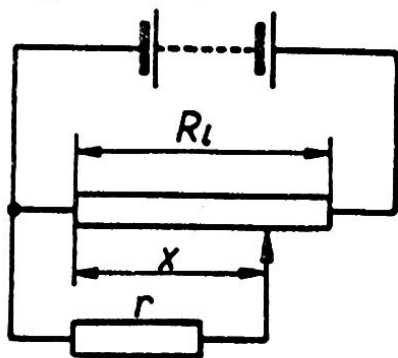

Obr.5.19

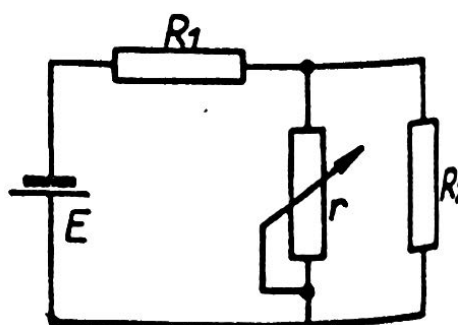


Obr.5.20


5.1.36 Mějme danu síť podle obr.5.21 v níž platí $r_1 = r_2 = r$. Jak je třeba volit hodnotu r , aby proud tekoucí odporem r_2 byl nulový?

5.1.37 Odpor R se měří voltmetrem a ampérmetrem v zapojení podle obr.5.22.

- a/ Určete relativní chybu stanovení hodnoty odporu, je-li voltmetr připojen v bodě A a zanedbáme-li odpor ampérmetru.
b/ Určete relativní chybu stanovení odporu, je-li voltmetr připojen v bodě B a zanedbáme-li proud tekoucí voltmetrem.

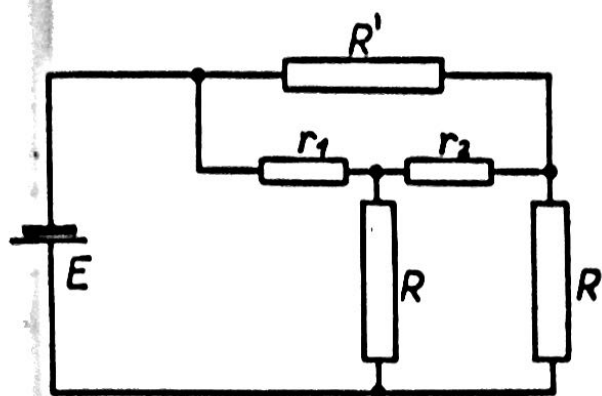


Obr.5.21

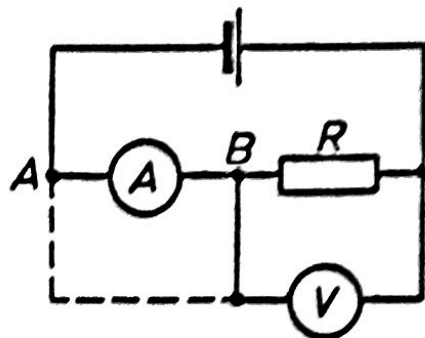


Obr.5.22

5.1.38 Na obr.5.23 jsou odpory $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$. Spočítejte proudy tekoucí jednotlivými odpory. Odpory spojovacích vodičů a vnitřní odpory článků zanedbejte.

5.1.39 Ve schématu na obr.5.24 jsou známy odpory R_1, R_2, R_3 , proud I tekoucí baterií a rozdíl potenciálů V_{12} mezi body 2 a 1. Vypočítejte hodnotu odporu R_4 .

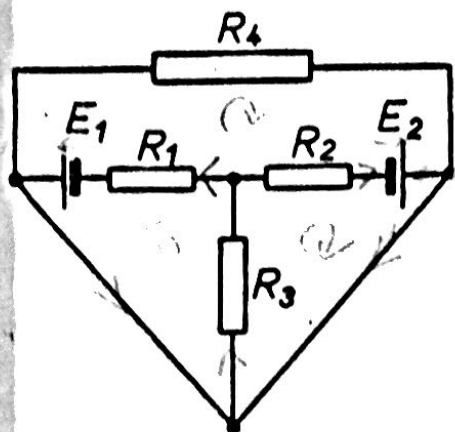


Obr.5.23

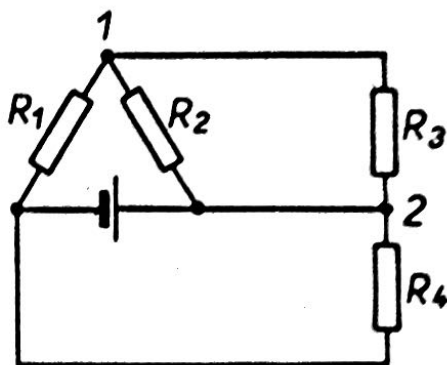


Obr.5.24

5.1.40 K měření teploty termoelektrickým článkem lze použít zapojení podle obr. 5.25, jestliže se reostatem R , nastaví nulová výchylka galvanometru. Určete teplotní rozdíl mezi spoji termočlánku, je-li $R = 0,1 \Omega$ a miliampérmetr ukazuje 1,4 mA při nulovém proudu galvanometrem G . Koeficient termoelektrického napětí považujte v daném teplotním oboru za konstantní a rovný $4,4 \cdot 10^{-5} \text{ V/deg}$.

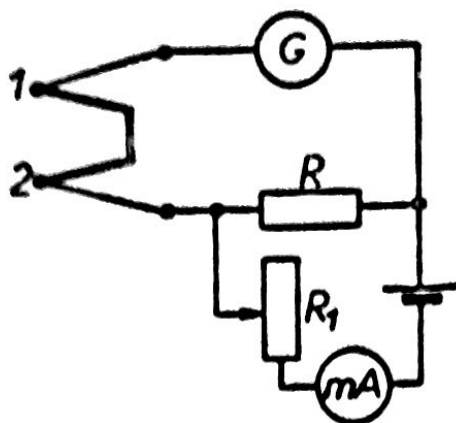


Obr. 5.25

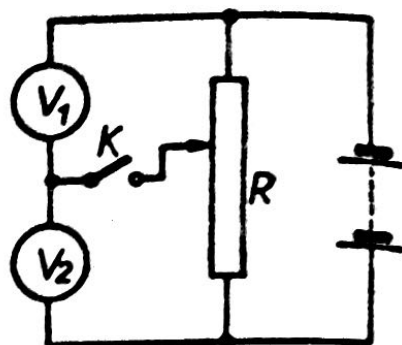

Obr. 5.26

5.1.41 Dva voltmetry s vnitřními odpory $6 \text{ k}\Omega$ a $4 \text{ k}\Omega$ jsou zapojeny podle obr. 5.26. Napětí zdroje činí 180 V . $R = 10 \text{ k}\Omega$


- Jaké jsou údaje voltmetrů při rozsepnutí klíče K ?
- Jaké jsou údaje voltmetrů, je-li klíč sepnut a jezdec se nachází v polovině odporu R ?
- Při jaké poloze jezce na odporu R jsou údaje obou voltmetrů stejné?

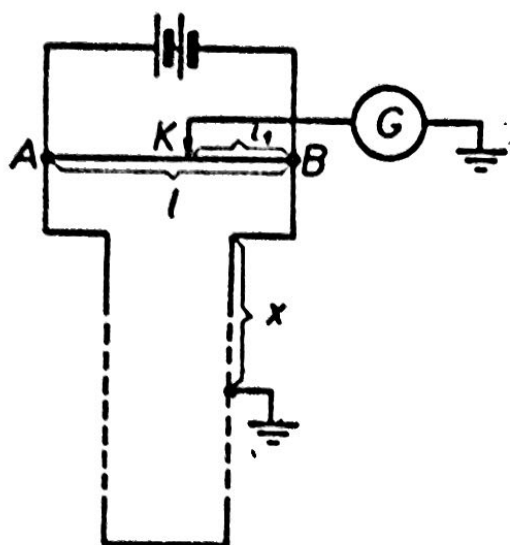

Obr. 5.27

5.1.42 K určení polohy poškozeného místa jednom z vodičů pod povrchového kabelu se užívá mostového zapojení podle obr. 5.27. AB je odporový drát po kterém se pohybuje kontakt K . Určete vzdálenost poškozeného místa, jestliže výchylka galvanometru je stejná při vzdálenosti kontaktu K 41 cm od konce B . Odporový drát je dlouhý 100 cm , délka kabelu je $7,8 \text{ km}$.

5.1.43 K Wheatstoneova můstku je připojeno napětí U . Galvanometr v můstku má odpor R_g a protéká jím proud I , jsou-li v jednotlivých větvích odpory x , r_1 , r_2 , r_3 . Určete velikost neznámého odporu x .

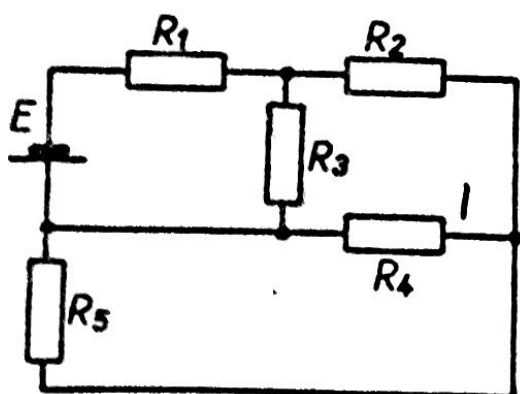

Obr. 5.28

5.1.44 Ve schematu na obr. 5.28 jsou známy hodnoty všech odporů a proud tekoucí odporem R_4 . Nalezněte elektromotorické napětí baterie. Vnitřní odpor baterie zanedbejte.

5.1.45 Zapojíme-li mezi dva uzly stejnosměrné sítě voltmetr, ukáže hodnotu 50 V . Jiný voltmetr ukáže mezi stejnými body 51 V , elektrický statický voltmetr ukáže 52 V . Přerušíme-li větev mezi uvažovanými uzly, ukáže elektrický 65 V . Vypočítejte odpor této větve a vnitřní odpor druhého voltmetru, je-li vnitřní odpor prvního 6500Ω .

5.1.46 Člověk stojící na zemi se dotýká jednoho z vodičů vedení o napětí 600 V. Jaký proud projde lidským tělem, odhaduje-li se jeho odpor na 50 000 Ω ? Isolační odpor mezi vodičem kterého se člověk dotýká a zemí je 50 000 Ω , isolační odpor druhého vodiče je 400 000 Ω . Odpor země můžeme zanedbat.

5.1.47 Pro stanovení isolačního odporu vodičů pod napětím měří se voltmetrem s velkým vnitřním odporem r_v postupně napětí mezi prvním a druhým vodičem $/U/$, mezi prvním vodičem a zemí $/U_1/$, mezi druhým vodičem a zemí $/U_2/$. Čemu jsou rovny isolační odpory prvního a druhého vodiče vzhledem k zemi, je-li: $r_v = 20 \text{ k}\Omega$, $U = 120 \text{ V}$, $U_1 = 8 \text{ V}$, $U_2 = 10 \text{ V}$?


5.2 Lineární střídavé obvody

5.2.1 Žárovka 120 V, 100 W je přes impedanci \bar{Z} připojena na síť 220 V, 50 Hz tak, že pracuje při jmenovitých hodnotách napětí a výkonu. Předpokládejte, že

a/ $Z = R$

b/ $Z = \omega L$

c/ $Z = 1/\omega C$

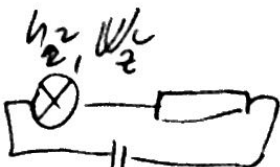

$$U_2 + Y \cdot R = 220$$

Spočtete potřebné hodnoty odporu R , indukčnosti L , kapacity C . Určete výkon, který je v jednotlivých případech dodáván ze sítě a nakreslete fázové diagramy obvodu pro jednotlivé případy.

5.2.2 Zdroj elektromotorického napětí \bar{E} dodává do sítě výkon P při daném účinníku $\cos \varphi$. Dokažte že reálná složka impedance sítě je dána vztahem

$$\frac{E^2 \cos \varphi}{P}$$

5.2.3 Třífázová akumulární kanna odebírájí ze sítě výkon 10 kW, jsou-li jejich spirály propojeny do hvězdy. Vypočítejte jaký výkon budou kanna odebírat, propojí-li se topná tělesa do trojúhelníka. Při výpočtu předpokládejte, že topná tělesa reprezentují čistě ohmický odpor a zatěžují všechny fáze sítě rovnoměrně. Teplotní změny odporu zanedbejte.

5.2.4 Třífázový elektromotor o výkonu 20 kW má propojeno vinutí do trojúhelníka. Vypočítejte na jaký proud je třeba dimenzovat přívodní vedení za předpokladu, že motor má účinnost 90 %, zatěžuje jednotlivé fáze rovnoměrně, přičemž fázový posuv mezi proudem a napětím v každé fázi činí 30°. Na jaký proud by bylo třeba dimenzovat vedení, kdyby motor stejného výkonu měl spojeno vinutí do hvězdy?

5.2.5 Řešte obvod podle obr.5.29 /viz na následující straně/, v něm jsou se sebou zapojeny v souhlasné fázi dva totožné zdroje střídavého napětí a kapacita je volena tak, že pro maximální hodnotu odporu R_m platí $R_m \gg 1/\omega C$. Diskutujte velikost a fázi napětí U_x na svorkách AB v závislosti na poloze jezdeck. Sestrojte fázový diagram obvodu.

5. Řešení elektrických obvodů a sítí

5.1 Lineární stejnosměrné obvody

5.1.1 Při trvale připojeném zdroji se zanedbatelným vnitřním odporem protéká indukčnostní proud $i = \frac{U}{r}$ /viz obr.5.61/. Po odpojení zdroje je okamžitá hodnota proudu $i(t)$ určena diferenciální rovnicí

$$0 = L \frac{di}{dt} + (R + r) i$$

Po zavedení počátečních podmínek:

$$i = \frac{U}{r} \quad \text{pro } t = 0$$

$$i = 0 \quad \text{pro } t \rightarrow \infty$$

dostaneme řešení ve tvaru

$$i = \frac{U}{r} e^{-\frac{R+r}{L} t}$$

Napětí na odporu R je tedy

$$V = \frac{R}{r} U e^{-\frac{R+r}{L} t}$$


Pro $\tau = 0,01 \text{ s}$ je $V_{\tau} = 1,7 \text{ kV}$ /špičková hodnota je 4 kV /

5.1.2 Při zapnutí $V(t) = \frac{rR}{R+r} I(t) =$
 $= E \left(1 - \frac{R}{R+r} e^{-\frac{rR}{L(R+r)} t} \right),$


při vypnutí $V(t) = R I(t) =$
 $= E \left(1 + \frac{R}{r} e^{-\frac{rR}{L(R+r)} t} \right).$

5.1.3 $\tau = \frac{L}{R} (\lg U - \lg (U - RI_2))$
 poněvadž $I_2 = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L} \tau})$


5.1.4 Body o stejném potenciálu lze spojit nakrátko, aniž dojde ke změně proudů v síti. V uvedené síti jsou to body C , D a S v obr.5.62.

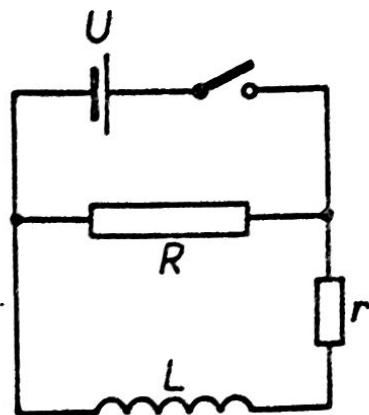

Obr.5.61

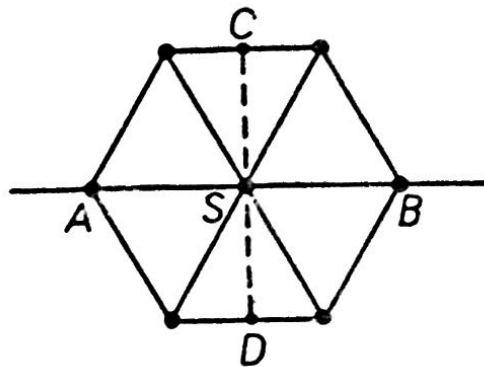

Obr.5.62

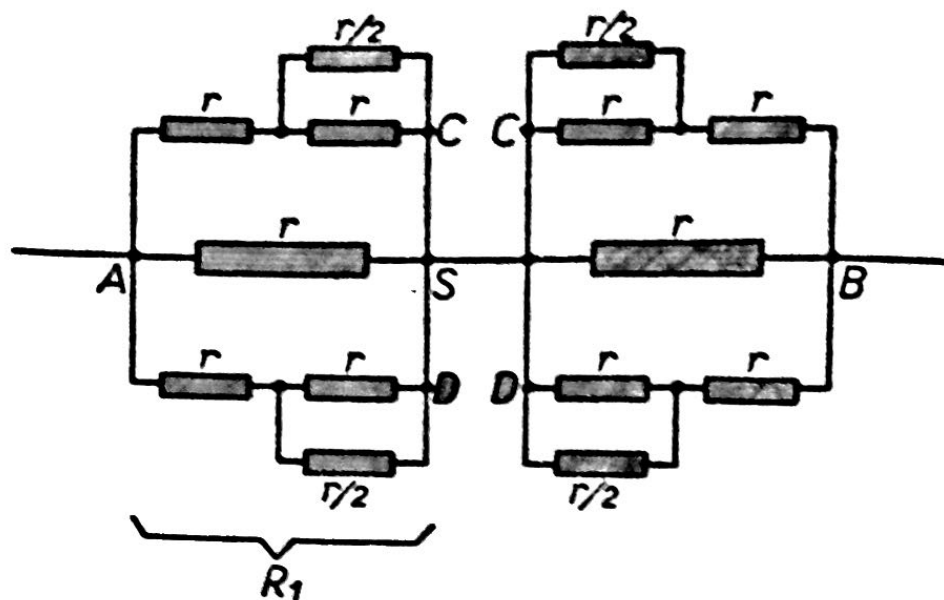

Obr.5.63

Síť se tedy transformuje na tvar uvedený na obr.5.63.
Odpor sítě $R = 2 R_1$

$$a \quad \frac{1}{R_1} = \frac{1}{r} + 2 \frac{1}{r + \frac{1}{\frac{1}{r} + \frac{2}{r}}} = \frac{10}{4} \frac{1}{r}$$

odtud $R = 0,8 r$

5.1.5 $\frac{5}{11} r$

5.1.6 $\frac{1}{2} r$

5.1.7 Provedeme transformace analogické řešení příkladu 5.1.4.

a/ Odpor mezi vrcholy ležícími na tělesové úhlopříčce krychle.


$$R = \frac{5}{6} r \text{ viz obr.5.64 a 5.65}$$

b/ Odpor mezi vrcholy ležícími na hraně krychle.

$$R = \frac{7}{12} r \text{ viz obr.5.64 a 5.66}$$


c/ Odpor mezi vrcholy ležícími na stěnové úhlopříčce krychle.

$$R = \frac{3}{4} r \text{ viz obr.5.64 a 5.67}$$

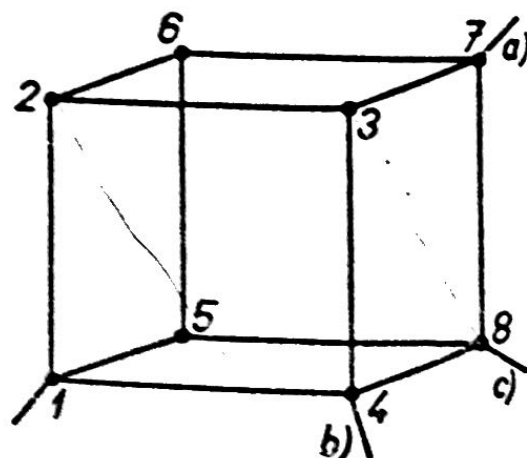


Obr.5.64


/Obr.5.65, 5.66, 5.67 viz na následující straně/

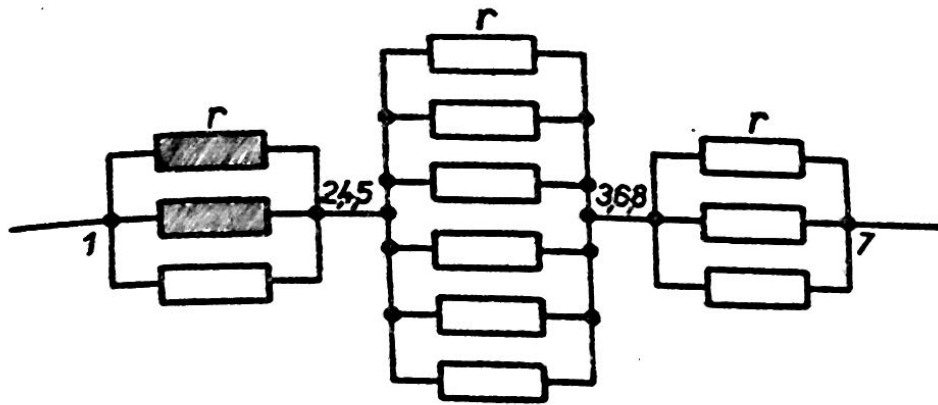

Obr. 5.65,

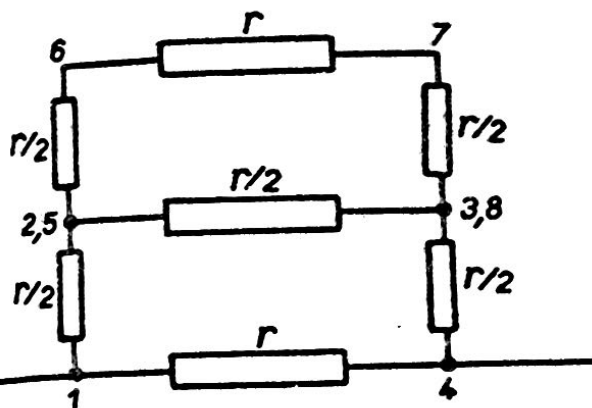

Obr. 5.66

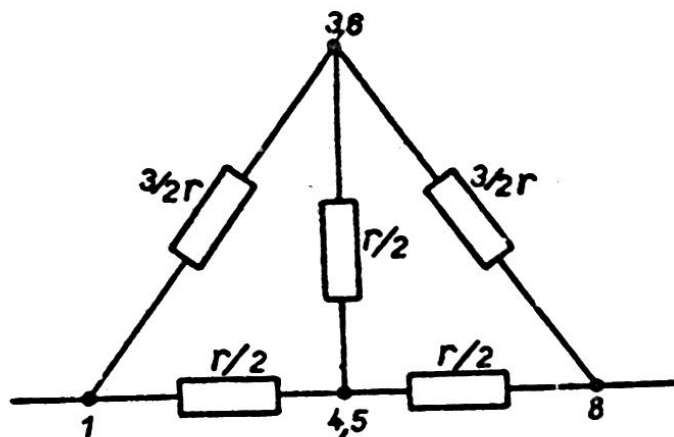

Obr. 5.67

5.1.8


$$\frac{7}{5} r$$

5.1.9

$$a/ R = \frac{(a+b) \sqrt{a^2 + b^2}}{2 \sqrt{a^2 + b^2} + (a+b)} r$$

$$b/ R = \frac{2ab + (a+b) \sqrt{a^2 + b^2}}{2 \sqrt{a^2 + b^2} + (a+b)} r$$

/řešit metodou obvodových proudů/.

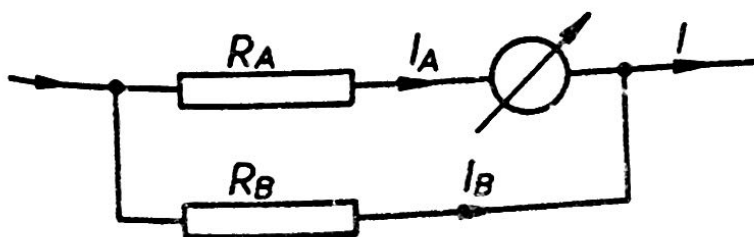

Obr. 5.68

5.1.10 a/ Podle Kirchhoffových zákonů

$$I = I_A + I_B$$

a napětí mezi uzly


$$U = U_A = U_B = I_A R_A = I_B R_B \quad \text{viz obr. 5.68.}$$

$$\text{Odtud je tedy} \quad \frac{I_B}{I_A} = -\frac{R_A}{R_B} = \frac{I}{I_A} - 1,$$

označíme-li $\pi = \frac{I}{I_A}$ zvětšení proudového rozsahu přístroje, je velikost bočníku dána vztahem

$$R_B = \frac{R_A}{\pi - 1}$$

tedy $R_B = \frac{5}{9} \Omega$

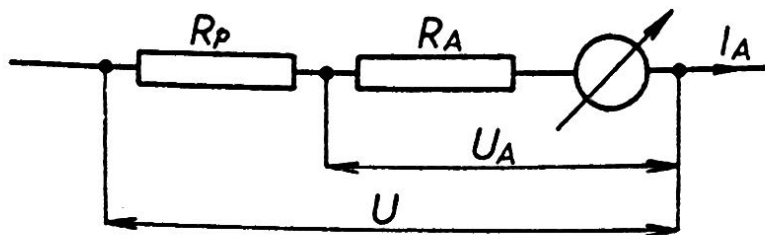

b/Napětí mezi uzly je

$$U = R_A I_A + R_P I_A =$$

$$= U_A + R_P I_A \quad \text{viz obr.5.69}$$

Obr.5.69.

Označíme-li $m = \frac{U}{U_A}$ zvětšení napěťového rozsahu přístroje, je velikost předřadného odporu dána vztahem

$$R_P = R_A (m - 1)$$

tedy $R_P = 9995 \Omega$

5.1.11 $261 \Omega \left(R_P = R_i \frac{n-1}{n} \right)$

5.1.12 30 A

5.1.13 $0,025 \text{ A/dílek}$

5.1.14 $R_1 = 0,01 \Omega, R_2 = 0,03 \Omega, R_3 = 0,06 \Omega, R_4 = 0,3 \Omega, R_5 = 0,6 \Omega, R_6 = 4 \Omega$

5.1.15 $R_2 = 420 \Omega \left(R_2 = \frac{R + R_3}{n-1} \right); R_1 = 1800 \Omega \left(R_1 = R + R_3 - R_2 \right)$

Řešení soustavy 3 nelineárních rovnic určuje nezávisle R_1, R_2, R_3 :

$$R_1 = \frac{\pi R - R_2}{n+1}, R_2 = \frac{\pi(R + R_3)}{n^2 - 1}, R_3 = \frac{\pi R_2 - R}{n+1}$$

$$S_I = \frac{T_0}{2\pi} \frac{1}{n C_b} \quad e = 6,5 \cdot 10^7 \text{ mm/m/A}$$

5.1.16 $r_i = r_g - R$ /odpory $\overline{BC}, \overline{BD} \neq 0$ /

5.1.17 $I_1 = \frac{r(2E_1 - E_2 + E_3) + R(E_1 - E_2)}{3r^2 + 2Rr},$

$$I_2 = \frac{r(-E_1 + 2E_2 + E_3) - R(E_1 - E_2)}{3r^2 + 2Rr}, \quad I_3 = \frac{E_1 + E_2 + 2E_3}{3r + 2R}$$

5.1.18 $I_1 = \frac{E_1 r_2 + (E_1 - E_2) R}{R(r_1 + r_2) + r_1 r_2}, \quad I_2 = \frac{E_2 r_1 + (E_2 - E_1) R}{R(r_1 + r_2) + r_1 r_2}$

$$I = \frac{E_1 r_2 + E_2 r_1}{R(r_1 + r_2) + r_1 r_2}; \quad E = \frac{E_1 r_2 + E_2 r_1}{r_1 + r_2}, \quad r = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$$

speciálně pro $E_1 = E_2 = E$, $r = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$

pro $r_1 = r_2$, $E = \frac{E_1 + E_2}{2}$, $r = \frac{r_1}{2} = \frac{r_2}{2}$

5.1.19 a/ $U = 2,93 \text{ V}$, b/ $U = 2,4 \text{ V}$ ($U = E \frac{R R_V}{R(R + R_V) + R R_V}$)

5.1.20 $n_1 = 2$, $n_2 = 200$ /Nalezněte maximum výrazu pro proud baterie článků, která má vnitřní odpor $\frac{n_2 R_i}{n_1}$ a napětí $n_2 E$ /

5.1.21 $I_B = 1,84 \text{ A}$; $I_Z = 2,72 \text{ A}$

5.1.22 a/ $U_1 = \frac{-r_1 + r_2 + R}{r_1 + r_2 + R} E$, $U_2 = \frac{r_1 - r_2 + R}{r_1 + r_2 + R} E$

b/ $r_2 = r_1 + R$

5.1.23 a/ paralelně $I = \frac{2E}{r + 2R} = 5,71 \text{ A}$

b/ seriově $I = \frac{2E}{2r + R} = 0,244 \text{ A}$

/Kriteriem proudového přizpůsobení je poměr $\frac{r}{R} \leq 1$

5.1.24 $U = 1,28 \text{ V}$

5.1.25 a/ Nulový potenciální rozdíl.

b/ Nulový potenciální rozdíl.

5.1.26 pro článek E : $\frac{E'}{r'} < \frac{E}{r + R}$; pro článek E' : $\frac{E}{r} < \frac{E'}{r' + R}$

Úloha je splněna, vyhovuje-li $R > 0$ jednomu z těchto vztahů:

$$R < \frac{E}{E'} r' - r$$

pak proud baterie E je větší než proud sériového zapojení E, E'

$$R < \frac{E'}{E} r - r'$$

pak proud baterie E' je větší než proud sériového zapojení E, E'

5.1.27 a/ $I_R = \frac{E_1 R_2 + E_2 R_1}{R(R_1 + R_2) + R_1 R_2}$


b/ $E_2 = E_i \frac{R}{R + R_1}$

5.1.28 Překreslíme síť pro obě polohy klíčů.


a/ K_1 zapnut, K_2 vypnut - viz obr.5.70

Klíč K_1 zkratuje odpory r , tedy $I = \frac{E}{R}$

b/ K_1 vypnut, K_2 zapnut - viz obr.5.71

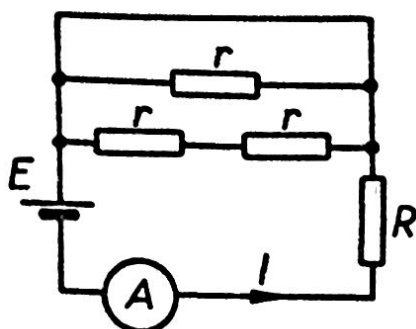

Obr.5.70

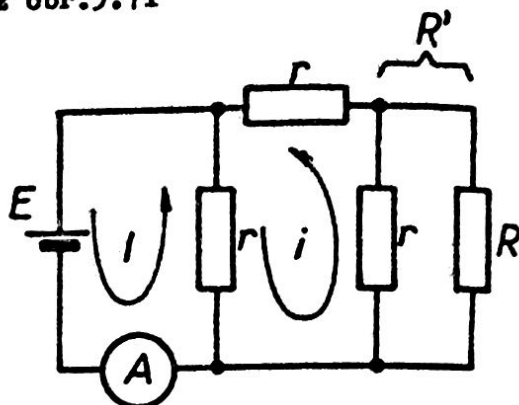

Obr.5.71

Zavedeme $R' = \frac{rR}{r+R}$, vyznačíme v síti nezávislé obvodové proudy I a i a sestavíme příslušnou soustavu rovnic. Vytvoříme matici soustavy a řešíme Cramerovým pravidlem.

$$E = rI - ri$$

$$0 = (2r + R')i - rI$$

$$I = \frac{2r + R'}{r(r + R')} E$$

$$\begin{vmatrix} E & r & -r \\ 0 & -r & 2r + R' \end{vmatrix}$$

Porovnáme proudy I ve schématu a/ a b/ a dostaneme

$$R = \frac{r}{\sqrt{3}}$$

5.1.29 Zavedeme v síti nezávislé obvodové proudy I_1 a I_2 a řešíme soustavu rovnic

$$E_1 - E_2 = (R_1 + R_2 + R_4) I_1 - R_2 I_2$$

$$E_2 = (R_2 + R_3) I_2 - R_2 I_1$$

Úloha vyžaduje, aby

$$I_1 = \frac{E_1(R_2 + R_3) - E_2 R_3}{(R_1 + R_2 + R_4) R_3 + (R_1 + R_4) R_2} = 0$$

odtud
$$R_2 = \frac{R_3(E_2 - E_1)}{E_1}$$

a/ Napětí na odporu R_2 je $U_2 = R_2 I_2$, protože $I_1 = 0$

Řešením soustavy rovnic pro obvodové proudy získáme

$$I_2 = \frac{E_2(R_1 + R_4) + E_1 R_2}{(R_1 + R_2 + R_4)R_3 + (R_1 + R_4)R_2}$$

Po dosažení číselných hodnot

$$U_2 = 3 \text{ V}$$

b/ Odpořem R_3 protéká proud I_2 vypočtený v odstavci a/

$$I_2 = 1 \text{ A}$$

c/ $R_2 = 3 \Omega$, hodnoty odporů R_1 a R_4 jsou libovolné.

$$R = \frac{2}{3} r$$

1.30

1.31

Podle Ohmova zákona $I = \frac{E}{R_1 + R_4 + R}$,

$$\text{kde } \frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}$$

v souhlase s Kirchhoffovými zákony

$$E = IR + I(R_1 + R_4)$$

$$I = I_2 + I_3$$

Označme napětí mezi uzly U

$$U = E - I(R_1 + R_4)$$

$$\text{potom } I_3 = \frac{U}{R_3}$$

$$\text{a } R_2 = \frac{U}{I - I_3} = \frac{U}{I - \frac{U}{R_3}}$$


Po dosažení dostáváme $R_2 = 60 \Omega$

1.32

Řešíme s využitím středové symetrie obrazce a s použitím Kirchhoffových zákonů.

V obr.5.72 rozeznáváme 3 typy čtverců A , B , C .

Označme definitoricky proud mezi uzly /3-5/ $2i_1$, analogicky mezi uzly /6-8/, proud mezi uzly /5-4/ $2i_2$, analogicky mezi uzly /7-6/ a dále proud mezi uzly /2-6/ i_3 , analogicky mezi uzly /5-9/. Ve čtverci C je tudíž napětí mezi uzly /3-4/, analogicky /7-8/ rovno

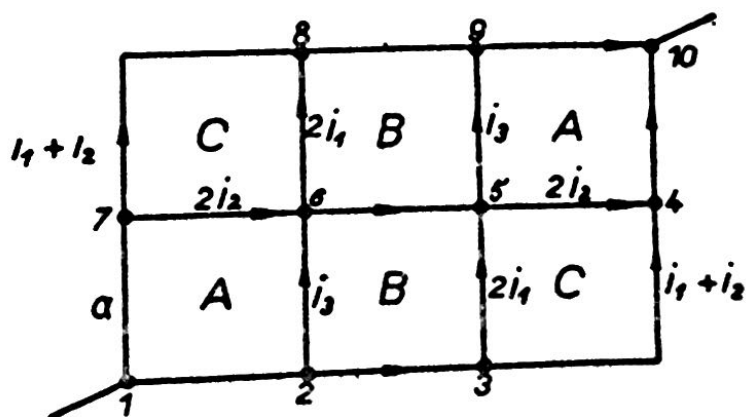

Obr.5.72

$2 i_1 a + 2 i_2 a = 2 a (i_1 + i_2)$, teče tedy mezi /3-4/ po obvodu obdélníka proud $i_1 + i_2$.

Ze zákona o proudech v uzlech odvodíme proudy mezi dalšími dvojicemi uzlů

$$/6-5/ \quad i_3 + 2 i_2 - 2 i_1$$

$$/4-10/ \quad i_1 + 3 i_2 \quad \text{analog. } /1-7/$$

$$/2-3/ \quad 3 i_1 + i_2 \quad \text{analog. } /8-9/$$

$$/9-10/ \quad i_3 + 3 i_1 + i_2 \quad \text{analog. } /1-2/$$

Ve čtverci B je napětí mezi uzly /6-9/, analog. /2-5/ rovnou

$$a(3 i_1 + i_2 + 2 i_1) = a(i_3 + i_3 + 2 i_2 - 2 i_1)$$

$$\text{tedy} \quad 7 i_1 - i_2 - 2 i_3 = 0 \quad (*)$$

Ve čtverci A vyplývá podobně ze vztahu pro napětí mezi uzly /5-10/, analog. /1-6/, výraz

$$2 i_1 - 4 i_2 + 2 i_3 = 0 \quad (**)$$

Řešení výrazů $(*)$ a $(**)$ dává

$$i_2 = \frac{9}{5} i_1 \quad \text{a} \quad i_3 = \frac{13}{5} i_1$$

Dosadíme za i_2 a i_3 do výrazu pro celkový proud vtékající do uzlu 1, resp. vytékající z uzlu 10

$$I = 4 i_1 + 4 i_2 + i_3 = \frac{69}{5} i_1$$

a do výrazu pro celkové napětí mezi uzly /1-10/

$$U = a(4 i_1 + 4 i_2 + 5 i_3) = \frac{121}{5} i_1 \cdot a$$

$$\text{Odpor sítě je tedy} \quad \frac{121}{69} a$$

5.1.33 Transformujte trojúhelník odporů R_3 , R_4 , r na hvězdu s odpory

R_5 , R_6 , R_7 /obr.5,73/ podle vztahů


$$R_5 = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4 + r}, \quad R_6 = \frac{r R_3}{R_3 + R_4 + r}$$

$$R_7 = \frac{r R_4}{R_3 + R_4 + r}$$

$$\text{a/ } x = \frac{R_1}{R_2} R_N + \frac{r R_4}{R_3 + R_4 + r} \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4} \right)$$

$$\text{b/ pro } r \rightarrow 0 \text{ platí } x \rightarrow \frac{R_1}{R_2} R_N$$

$$\text{c/ platí přesně } x = \frac{R_1}{R_2} R_N$$

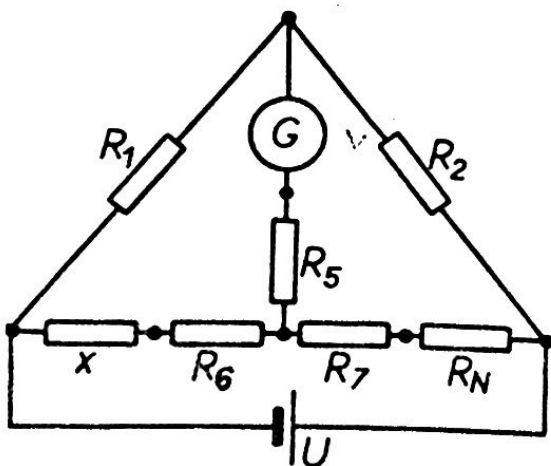

Obr.5.73

$$5.1.34 \quad U_1 \frac{r l x}{r l^2 + r l x - R x^2} U; \quad \text{pro } r \gg R \text{ platí } U_1 = U \frac{x}{l}$$

$$5.1.35 \quad I = \frac{E(R_2 + r)}{(R_1 + R_2)r + R_1 R_2}, \quad \left(\frac{dI}{dr} \right)_{r=0} = - \frac{E}{R_1^2}$$


$$\text{v obr. 5.74 } \cotg \alpha = \frac{E}{R_1}$$

$$5.1.36 \quad r = R'$$

$$5.1.37 \text{ a/ } \frac{\Delta R}{R} = \frac{R_A}{R}$$

$$\text{b/ } \frac{\Delta R}{R} = \frac{R}{R + R_V}$$
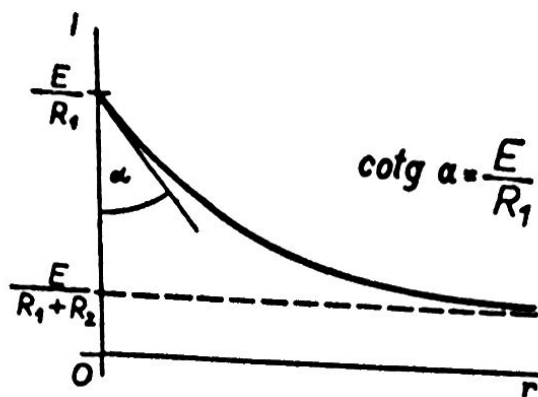
$$5.1.38 \quad I_1 = \frac{2E_1 - E_2}{3R}, \quad I_2 = \frac{2E_2 - E_1}{3R},$$



$$I_3 = \frac{E_1 + E_2}{3R}, \quad I_4 = 0$$

$$5.1.39 \quad R_4 = \frac{V_{12}(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3)}{I R_2 R_3 - V_{12}(R_2 + R_3)}$$

$$5.1.40 \quad t = 3,2 \text{ deg} \quad (\Delta t = \frac{R i}{e})$$

$$5.1.41 \text{ a/ } U_1 = 108 \text{ V}, \quad U_2 = 72 \text{ V}$$

$$\text{b/ } U_1 = 99 \text{ V}, \quad U_2 = 81 \text{ V}$$

$$\text{c/ } 4000 \, \Omega \quad \text{a} \quad 6000 \, \Omega$$

$$5.1.42 \quad 6,4 \text{ km}$$

$$5.1.43 \quad x = \frac{r_3 [U r_2 + I(r_2 R + r_4 R + r_2 r_4)]}{U r_4 - I[r_3(r_2 + r_4 + R) + r_4(r_2 + R)]}$$

$$5.1.44 \quad E = \frac{I_4}{R_3 R_5} [R_1(R_2 R_4 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + R_4 R_5) + R_3(R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_2 R_5 + R_4 R_5)]$$

$$5.1.45 \quad \text{Aplikujte Théveninův teorém.}$$

Odpor sítě mezi uzly je $1300 \, \Omega$, zbytek sítě lze nahradit ekvivalentním zdrojem s vnitřním odporem $325 \, \Omega$. Odpor druhého voltmetru je $13260 \, \Omega$.

$$5.1.46 \quad 0,71 \text{ mA}$$

$$5.1.47 \quad R_1 = 204 \text{ k}\Omega \quad R_1 = r_V \frac{U - U_1 - U_2}{U_2}$$

$$R_2 = 255 \text{ k}\Omega \quad (R_2 = r_V \frac{U - U_1 - U_2}{U_1})$$