

Seminární práce č.2

Odpor rezistoru

$$I = 210 \text{ mA} \quad I_{\max} = 300 \text{ mA} \quad U = 18,5 \text{ V} \quad U_{\max} = 30 \text{ V}$$

$$R_V = 10^5 \Omega \quad R_A = 7 \Omega \quad p = 1\%$$

Schéma:

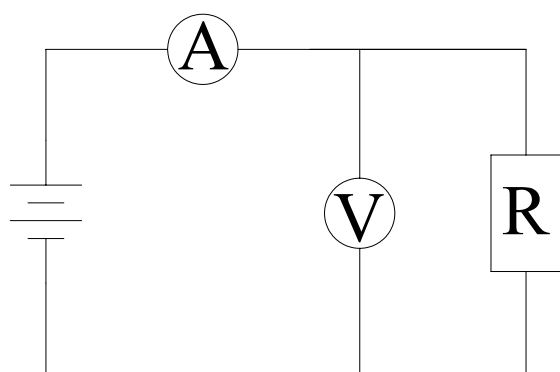


Schéma 1

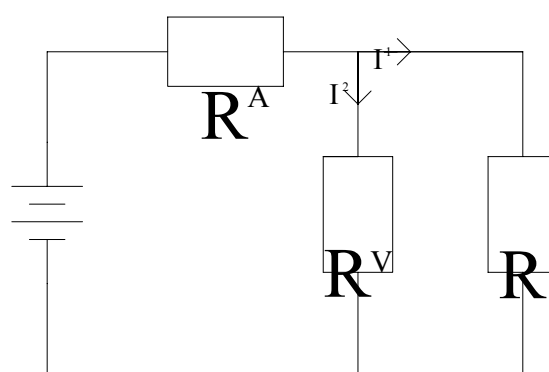


Schéma 2

Nejprve si určíme absolutní odchylky měřících přístrojů podle vztahů:

$$\varepsilon_I = pI_{\max} \quad \varepsilon_U = pU_{\max}$$

Nyní k určení odporu. Napětí ve větvích je stejné a pro proud ve větvích platí $I_A = I_V + I_R$ odtud vztahy:

$$I = I_V + I_R \quad U = I_V R_V \quad U = I_R R$$

Odtud vztah pro odpor rezistoru (R):

$$(1) \quad R = \frac{R_V U}{R_V I - U}$$

Pro určení absolutní odchylky musíme nejprve určit absolutní odchylku ve jmenovateli a čitateli výrazu pro R , potom určíme odchylku podílu:

a ... čítec b ... jmenovatel

$$a = R_V \tilde{U} \pm R_V \varepsilon_U \quad b = R_V \tilde{I} - \tilde{U} \pm (R_V \varepsilon_I + \varepsilon_U)$$

$$\tilde{a} = R_V \tilde{U} \quad \varepsilon_a = R_V \varepsilon_U \quad \tilde{b} = R_V \tilde{I} - \tilde{U} \quad \varepsilon_b = R_V \varepsilon_I + \varepsilon_U$$

Ze vztahu (1) platí pro střední hodnotu odporu:

$$(2) \quad \tilde{R} = \frac{R_V \tilde{U}}{R_V \tilde{I} - \tilde{U}}$$

Pro absolutní odchylku podílu platí vztah:

$$\varepsilon = \frac{\tilde{a} \varepsilon_b + \tilde{b} \varepsilon_a}{\tilde{b}^2}$$

Odtud vztah pro ε_R :

$$(3) \quad \varepsilon_R = \frac{p R_V^2 (\tilde{U} I_{max} + \tilde{I} U_{max})}{(R_V \tilde{I} - \tilde{U})^2}$$

Pro relativní odchylku podílu platí vztah:

$$\eta = \frac{\tilde{a} \varepsilon_b + \tilde{b} \varepsilon_a}{\tilde{a} \tilde{b}}$$

Odtud vztah pro η_R :

$$(4) \quad \eta_R = \frac{p R_V (\tilde{U} I_{max} + \tilde{I} U_{max})}{\tilde{U} (R_V \tilde{I} - \tilde{U})}$$

Číselně:

Absolutní odchylka:

$$\varepsilon_R = \frac{pR_V^2(\tilde{U}I_{\max} + \tilde{I}U_{\max})}{(R_V\tilde{I} - \tilde{U})^2}$$

$$\varepsilon_R = \frac{1\% \cdot (10^5)^2 (18,5 \cdot 300 \cdot 10^{-3} + 210 \cdot 10^{-3} \cdot 30)}{(10^5 \cdot 210 \cdot 10^{-3} - 18,5)^2} \Omega$$

$$\varepsilon_R = 2,7 \Omega$$

Odtud počet platných cifer pro střední hodnotu odporu:

$$\tilde{R} = \frac{R_V \tilde{U}}{R_V \tilde{I} - \tilde{U}}$$

$$\tilde{R} = \frac{10^5 \cdot 18,5}{10^5 \cdot 210 \cdot 10^{-3} - 18,5} \Omega$$

$$\tilde{R} = 88,2 \Omega$$

Relativní odchylka měření:

$$\eta_R = \frac{pR_V(\tilde{U}I_{\max} + \tilde{I}U_{\max})}{\tilde{U}(R_V\tilde{I} - \tilde{U})}$$

$$\eta_R = \frac{1\% \cdot 10^5 \cdot (18,5 \cdot 300 \cdot 10^{-3} + 210 \cdot 10^{-3} \cdot 30)}{18,5 \cdot (10^5 \cdot 210 \cdot 10^{-3} - 18,5)} \cdot 100\%$$

$$\eta_R = 3,1 \%$$

Závěr:

Odpor rezistoru je $(88,2 \pm 2,7) \Omega$. Toto měření je s relativní odchylkou 3,1%.

Diskuze:

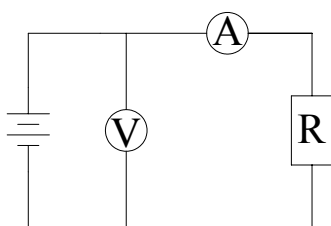


Schéma 3

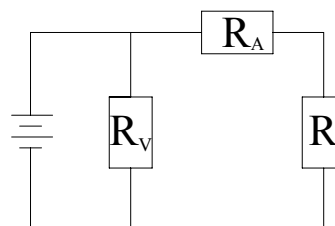


Schéma 4

V diskuzi si rozeberme další možné zapojení (viz. Schéma 3). Pro odpor platí vztah:

$$R = \frac{U - IR_A}{I}$$

Tento vztah nám ale mnoho neříká, jestli by se stejnými hodnotami, bylo toto měření přesnější od předešlého, a proto si určíme relativní odchylku:

$$\eta_R = \frac{p(\tilde{U}I_{\max} + \tilde{I}U_{\max})}{\tilde{I}(\tilde{U} - R_A\tilde{I})} \quad \eta_R = \frac{1\% \cdot (18,5 \cdot 300 \cdot 10^{-3} + 210 \cdot 10^{-3} \cdot 30)}{210 \cdot 10^{-3} (18,5 - 7 \cdot 210 \cdot 10^{-3})} \cdot 100\%$$

$$\eta_{R2} = 3,3 \%$$

Porovnáním této odchylky s odchylkou pro první měření dostáváme, že odpor rezistoru by musel být řádově $5 \cdot 10^3 \Omega$, aby toto zapojení bylo výhodnější oproti prvému.